

# 보안 회로 설계

실습 Introduction & Verilog 기초문법

Dong Kyue Kim  
Hanyang University  
dqkim@hanyang.ac.kr

# Verilog 기초문법

ESLAB

# Contents

- Verilog HDL
- Verilog type
- Verilog 연산자
- Verilog 순차 처리문

## Verilog HDL(1/2)

- Verilog HDL 특성
  - 국제 표준(공정, 설계에 제한x)
  - C 프로그램 언어와 유사
  - 대소문자 구분 : 예약어는 반드시 소문자
- 예약어(키워드)
  - 사전에 예약된 식별자(always, and, assign, wire, reg, ...)
  - 변수(variable), 식별자(identifier)로 사용x

## Verilog HDL(2/2)

### • 어휘 규칙

- 여백 : 빈칸, 탭, 줄 바꿈 등을 포함  
문자열 에서만 의미를 가짐
- 주석 : // 단일 라인 주석,  
/\* \*/ 블록 주석
- 숫자 표현
  - [비트수]’ <Base\_format> <number\_value>
  - integer : simple decimal, 32bit
  - ex)
    - 2017 : signed number, 32bits
    - -2 : signed number, 32 bits in 2’ s complement
    - 2’ b10 : size of 2bits
    - 8’ h9a = 8’ b10011010

# Design Entities – Verilog

- Module
  - Verilog 기본 구성단위
  - “module” ~ “endmodule” 로 종료
  - 몸체부 : 회로의 기능, 동작, 구조 표현

```
1 module half_adder(a,b,sum,cout);  
2     input a, b;  
3     output sum, cout;  
4     wire cout_bar;  
5  
6     xor(sum,a,b);  
7     nand(cout_bar, a, b);  
8     not(cout, cout_bar);  
9  
10 endmodule
```

module 이름은 대소문자 구분, \_사용 가능  
와이어 선언;  
파라미터 선언;

회로 기능 표현

endmodule로 종료

## Design Entities – Verilog

- Gate primitive를 이용한 모델링

```
1 module half_adder(a,b,sum,cout);  
2     input a, b;  
3     output sum, cout;  
4     wire cout_bar;  
5  
6     xor(sum,a,b);  
7     nand(cout_bar, a, b);  
8     not(cout, cout_bar);  
9  
10  endmodule
```

예약어(primitive)를 사용한 module 구현

- 병행문이므로 순서에 무관, output 동일
- 코딩시 주로 사용되는 구조x

## Design Entities – Verilog

- 연속 할당문을 이용한 모델링
  - Assign문으로 표현


```
1 module half_adder2(a,b,sum,cout)
2     input a, b;
3     output sum, cout;
4
5     assign cout = a&b;
6     assign sum = a^b;
7
8 endmodule
```

비트 연산자를 이용한 module구현




## Verilog type


- Verilog 논리값 : 0 1 X Z
  - 0 : logic zero, false condition
  - 1 : logic one, true condition
  - Z : high-impedance state
  - X : unknown logic value

 


논리값 0

 

논리값 1

 

논리값 z

 

논리값 x

– 설계에 있어서 x, z는 존재하면 안됨

## Verilog type

- Verilog의 net type
  - 하드웨어 요소들 사이의 연결
  - wire : 단순한 열결
  - wor : 다중 구동자, or gate로 연결
  - wand : 다중 구동자, and gate로 연결
  
  - supply0 : Ground net
  - supply1 : Vdd net

## Verilog type

- Verilog의 reg type
  - always, initial 구문 에서 사용
  - reg type은 할당 사이의 값을 유지
- Verilog의 벡터
  - 다중비트의 net, reg type 선언 시 사용
  - ex) wire [7 : 0] ess; = 8비트 벡터 ess
- Verilog의 배열
  - 자료형의 요소를 다차원으로 묶기 위해 사용
  - ex) reg lab[0 : 255] = 1비트 lab 256개

# Verilog 연산자

## 산술 연산자

	operator	example
Multiplication	*	$a = b * c$
Division	/	$a = b / c$
Addition	+	$a = b + c$
Subtraction	-	$a = b - c$
Modulus	%	$a = b \% c$

## Modulus 연산 결과

수식	result
$10\%3$	1
$-10\%3$	-1
$11\%-3$	2

## 관계 연산자

	operator	example
less than	<	$a = b < c$
less than or equal to	<=	$a = b <= c$
greater than	>	$a = b > c$
greater than or equal to	>=	$\text{if}(a >= b)$
equality	==	$\text{if}(b == c)$
inequality	!=	$\text{if}(b != c)$

- 회로의 복잡도를 높여 사용 지양  
\*, /, %

# Verilog 연산자

## • 비트 연산자

	operator	example
unary negation Not	~	a = ~b
binary AND	&	a = b & c
binary OR		a = b   c
binary XOR	^	a = b ^ c
binary XNOR	^~, ~^	a = ~^ c

## • 축약 연산자

	operator	example
AND	&	a = &b
OR		a =  b
NAND	~&	a = ~&b
NOR	~	a = ~ b
XOR	^	a = ^b

```

1 module nand4_op2(a, y);
2     input [3:0] a;
3     output y;
4
5     assign y = ~(a[0] & a[1] & a[2] & a[3]);
6 endmodule
7

```

```

1 module nand4_op2(a, y);
2     input [3:0] a;
3     output y;
4
5     assign y = ~&a;
6 endmodule
7

```

# Verilog 연산자

## • 논리 연산자

	operator	Example
Not	!	if(!a)
AND	&&	if((a > b) && (a > c))
OR		if((a > b)    (a > c))

## • 조건 연산자

- 기호 ?, : 사용
- 3항 연산자
- ex) condition = a?b:c

## • 결합 및 반복 연산자

	operator	Example
concatenation	{}	a = {b, c, c}
replication	{}	a = {b, {2{c}}}

## Verilog 연산자

- 결합 및 반복 연산자 : { }
  - { }에 묶인 피연산자를 순서대로 결합
  - ex) 8bit + 8bit = 16bit

```
1 wire [15:0] addr_bus;  
2 wire [7:0]  addr_h, addr_l;  
3  
4 assign addr_bus = {addr_h, addr_l};
```

- {a{b}} a횟수 만큼 반복
- ex) {4{w}}={w, w, w, w}

# Verilog 연산자

- Shift 연산자

	operator	Example
Right shift	$\gg$	<code>01011_1001 = 1011_0011 <math>\gg</math> 1</code>
Left shift	$\ll$	<code>0110_0110 = 1011_0011 <math>\ll</math> 1</code>

- 직관성이 떨어지므로 반복연산자로 대체
- ex) left shift : `a = {a[7:0], a[8]}`;



## 순차 처리문(1/2)

- Initial 문

- 블록 부분 순차적 실행
- 시뮬레이션 때만 사용

```
Initial  
begin  
    "assign" 문  
    "if, case" 문 등  
    .  
    .  
end
```

↓  
순차적으로 1회 진행

## 순차 처리문(2/2)

- **always 문**
  - @(event)신호로 수행여부 결정

```
always @(event or ... or event)
begin
    “if, case” 문 등
    .
    .
end
```

↓ 순차적으로 1회 진행

- always 문 내의 신호는 reg혹은 integer로 선언
- @(\*) : always 문 내의 모든 변수를 포함

## 조건문(1/2)

- if 문

- (조건문)신호로 수행여부 결정

```
if(조건문)
begin
    “할당문들” ;
end
else if(조건문)
begin
    “할당문들” ;
end
else if(조건문)
begin
    “할당문들” ;
end
```

```
ex)
always @(a or b or sel)
    if(sel==1'b0)
        out = a;
    else
        out = b;
```

If 문을 활용한 mux2to1 예시

- 할당문이 1줄 → begin...end 생략 가능

## 조건문(2/2)

- case 문

- case문을 신호로 수행여부 결정

```
case(조건식)
  case_item1 : 수행문
  case_item2 : 수행문
  case_item3 : 수행문
  (default)
endcase
```


```
ex)
always @(a or b or sel)
begin
  case(sel)
    0 : out = a;
    1 : out = b;
  endcase
end
```

case 문을 활용한 mux2to1 예시

- case\_item 나열된 순서로 비교
- 만족하는 case\_item x → default
- default 없을시 기존 값 유지


# 조건문 회로도(1/2)

- 회로표현
  - MUX를 활용한 if문 회로

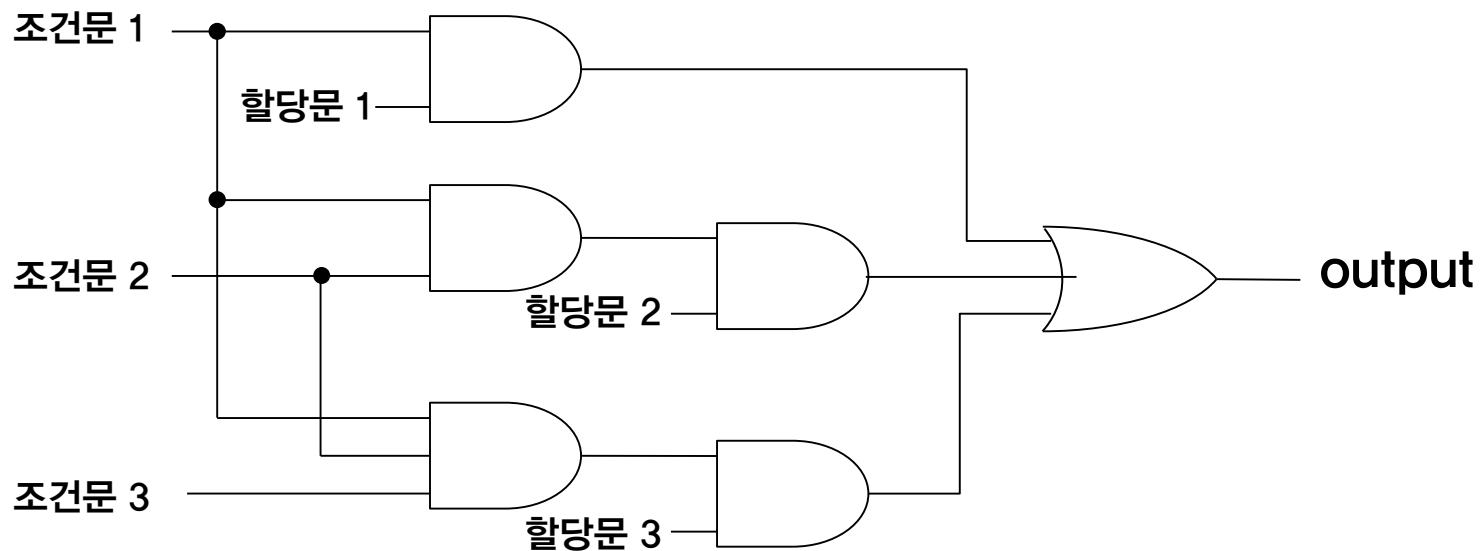

## 조건문 회로도(2/2)

- 회로표현
  - MUX를 활용한 case문 회로

 

# 반복문

- for 문
  - case문을 신호로 수행여부 결정

```
for(초기값 ; 조건문 ; 증감)
begin
    “순차구문”
end
end
```

- 코드의 양을 줄이기 위해 사용

```
ex)
always @(Address)
    for(J=3 ; J>=0 ; J=J-1)
        if(Address == J)
            Line[J]=1;
        else
            Line[J] =0;
    end
```

for 문을 활용한 예시

# Contents

- **Logic Circuit**
  - Combinational Circuit & Sequential Circuit
- **Latch**
  - Inferred Latch
- **Flip–Flop**
  - Synchronous vs Asynchronous Reset
  - Enable vs Reset
  - Blocking/Non–blocking Assignment
- **The Finite State Machine**




# Logic Circuit

- **Combinational Logic Circuit (조합회로)**
  - 입력 → 출력이 결정 됨
  - 기억소자 포함 X
- **Sequential Logic Circuit (순차회로)**
  - 입력 & 회로에 기억된 상태 값 → 출력이 결정 됨
  - 기억소자 포함 O
  - 동작 방식
    - Synchronous : 하나의 공통 clock신호에 의해 동작
    - Asynchronous : 서로 다른 clock신호에 의해 동작


# Latch vs Flip-Flop

- comparison

Latch		Flip-Flop	
동작 0	동작 X	동작 0	동작 X
Enable 신호의 정해진 level (1 or 0)	반대 lever (0 or 1)	정해진 clock edge (positive or negative)	정해진 clock edge 제외
→ Level sensitive		→ Edge sensitive	

 


D Latch

 

D Flip-flop

# Latch

- Example

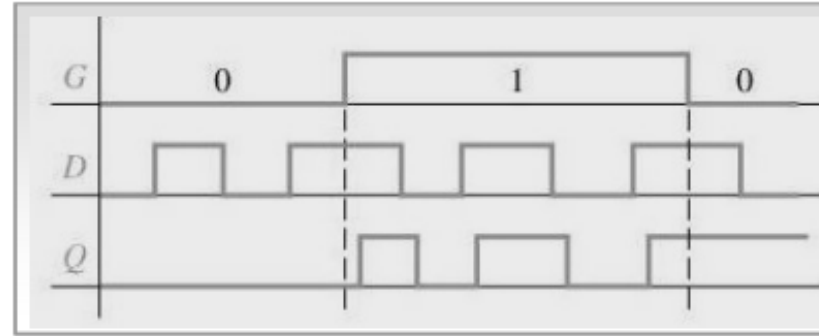


- Clock 1 : 입력 D가 출력 Q로 전달
- Clock 0 : 입력이 출력에 영향 X, 출력 유지

# Inferred Latch

- 정의

- Combinational always문은 모든 신호에 대해 구현되어야 함. 그렇지 않았을 때 발생하는 latch. Ex) If & else if, case

- Asynchronous latch

 

- 막아야 하는 이유

- 모든 flip-flop이 같은 clock에서 컨트롤 되는 synchronous 선호
  - Difficulty with accurate timing analysis
  - Unpredictable behavior

## Solution of Inferred Latch : if

- If 문

- 모든 branch에 대해 정의
- 초기값 설정

```
always @(Enable or In_A)
begin
    if(Enable)
        begin
            Data_Out = In_A;
        end
end
```

해결방법

```
if(Enable)
begin
    Data_Out = In_A;
end
else
begin
    Data_Out = In_B;
end
end
```

```
Data_Out = In_B;
if(Enable)
begin
    Data_Out = In_A;
end
end
```

## Solution of Inferred Latch : Case

- Case 문

- default 사용
- 초기값 설정

```
always @(Data_In)
begin  case(Data_In)
        0 : Data_Out = In_A;
        1 : Data_Out = In_B;
    endcase
end
```


해결방법

```
always @(Data_In)
begin
    case(Data_In)
        0 : Data_Out = In_A;
        1 : Data_Out = In_B;
        default : Data_Out = In_A;
    endcase
end
```

```
always @(Data_In)
begin
    Data_out = In_A;
    case(Data_In)
        0 : Data_Out = In_A;
        1 : Data_Out = In_B;
    endcase
end
```

# Flip-flop

- Example

 


- Clock신호 하강 시 : 입력D가 출력Q로 전달
- 그 이외 기간 : 입력이 출력에 영향 X, 출력 유지
 
# Flip-flop 사용법

- Rising edge


```
always@(posedge Clock)
begin
  ...
end
```



Positive edge  
D Flip-Flop

- Falling edge
 
```
always@(negedge Clock)
begin
  ...
end
```



Negative edge  
D Flip-Flop



# Synchronous vs Asynchronous Reset (Code)

- 정의


```
always @(posedge Clock)
  if(!SynReset)
    Data_Out <= 0;
  else
    Data_Out <= Data_In;
end
```

```
always @(posedge Clock or negedge AsynReset)
  if(!AsynReset)
    Data_Out <= 0;
  else
    Data_Out <= Data_In;
end
```


- Synchronous Reset : clock의 edge 에서 reset의 상태에 따라 reset발생
- Asynchronous Reset : reset의 edge 에서 reset 발생
  - edge condition과 if 조건문의 극성이 일치해야 함
    - always@(posedge clk or negedge AsynReset) → if(!AsynReset)
    - always@(posedge clk or posedge AsynReset) → if(AsynReset)

# Synchronous vs Asynchronous Reset (Circuit)

- Synchronous Reset

 

- Asynchronous Reset

 

# Enable & Reset (Code)

- 정의


```
always @(posedge Clock)
  if(Enable)
    Data_Out <= Data_In;
end
```

```
always @(posedge Clock)
  if(!SynReset)
    Data_Out <= 0;
  else
    Data_Out <= Data_In;
end
```


- Enable : Clock의 edge에서  
Enable = 1 : Data ← Data\_in  
Enable = 0 : Data 유지 (출력 → 입력 피드백 발생)
- Synchronous Reset : clock의 edge 에서  
reset의 상태에 따라 reset발생

# Enable vs Reset (Circuit)

- Enable

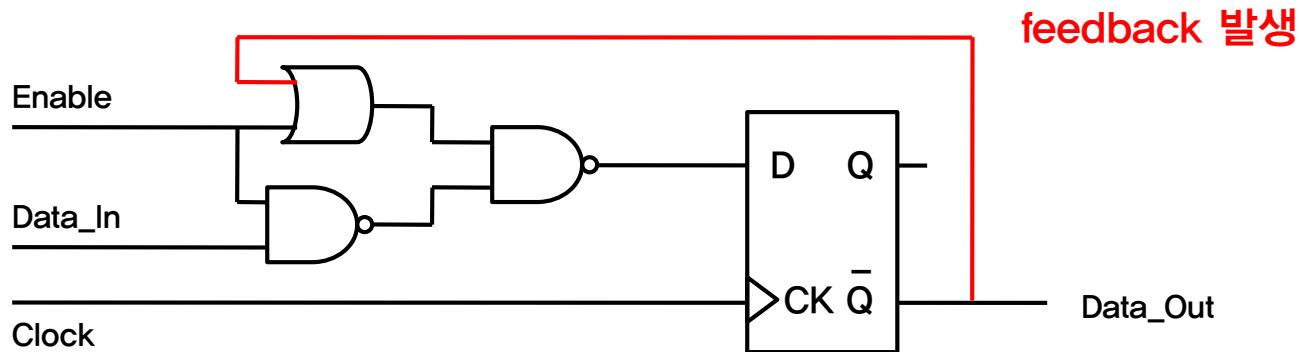

- Reset

 

## Blocking/Non-Blocking Assignment

- **Blocking Assignment : '=' 사용**
  - 하나의 대입이 끝난 후 다음 대입 (기술순서에 영향 0)
  - assignment 바로 발생
- **Non-blocking Assignment : '<=' 사용**
  - 대입식의 오른쪽 모두 처리 후 왼쪽에 대입 (기술순서에 영향 X)
  - clock cycle의 끝 단에서 assignment

## Blocking/Non-Blocking Assignment (Code)

### • 실제 사용시 차이점

- combination circuit에서는 차이점이 없음
- sequential circuit에서 두 개 이상의 assignment가 일어날 때 차이점 발생

```
always @(posedge Clock)
begin
    Intermediate_Variable = In_A & In_B;
    Data_Out <= Intermediate_Variable;
end
```

blocking assignment  
→ Intermediate\_Variable 바로 갱신  
→ 갱신된 값이 Data\_Out에 저장


```
always @(posedge Clock)
begin
    Intermediate_Variable <= In_A & In_B;
    Data_Out <= Intermediate_Variable;
end
```

non-blocking assignment  
→ cycle의 끝에서 할당  
→ Data\_Out에 갱신 전  
Intermediate\_Variable 값이 저장

# Blocking/Non-Blocking Assignment (Circuit)

- 실제 사용시 차이점

- blocking assignment

 

- non-blocking assignment

